
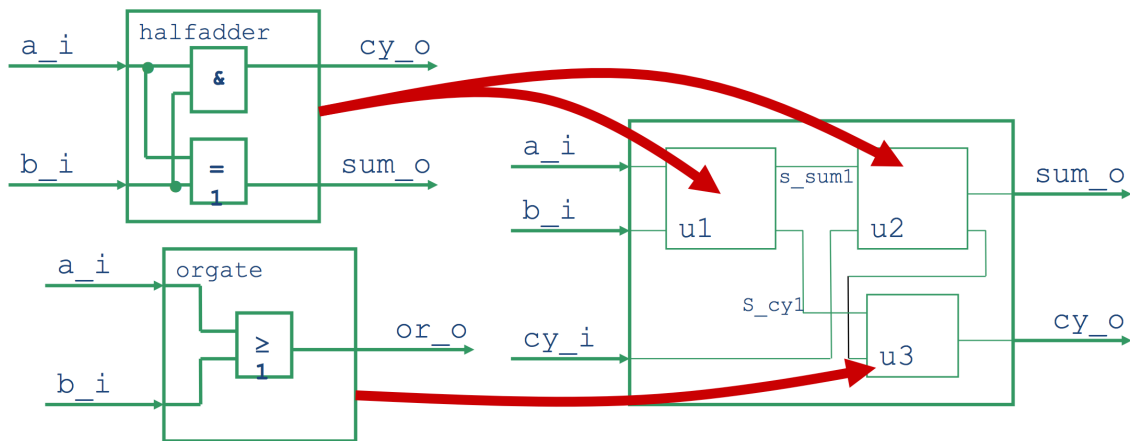


Fulladder, Volladdierer

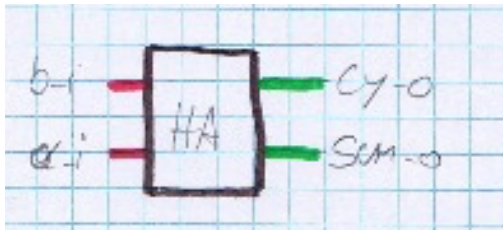


Half Adder, Halbaddierer



a_i	b_i	sum_o	cy_o
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$\begin{aligned} \text{sum_o} &= a_i \text{ XOR } b_i \\ \text{cy_o} &= a_i \text{ AND } b_i \end{aligned}$$


Orgate, Oder-Gatter

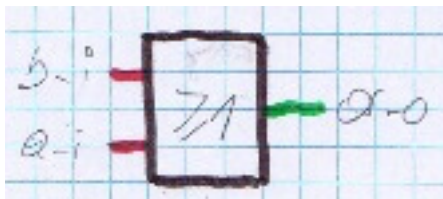

a_i	b_i	a_o
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$a_o = a_i \text{ OR } b_i$$

Aufbau Volladdierer

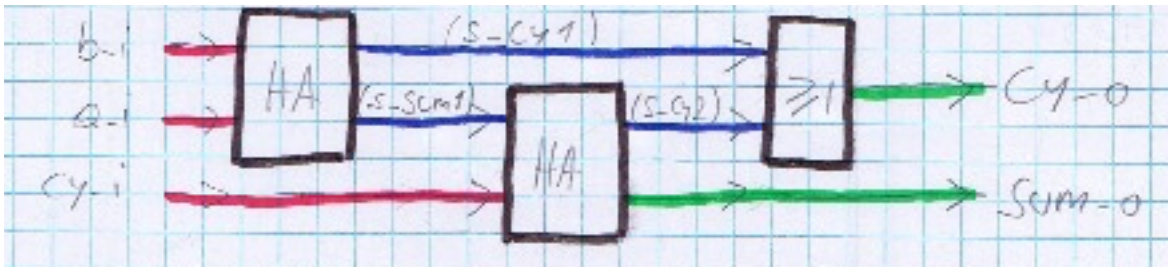

#	cy_i	b_i	a_i	cy_o	sum_o
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
2	0	1	0	0	1
3	0	1	1	1	0
4	1	0	0	0	1
5	1	0	1	1	0
6	1	1	0	1	0
7	1	1	1	1	1

$$\begin{aligned} \text{sum_o} &= (b_i \text{ XOR } a_i) \text{ XOR } cy_i \\ cy_o &= (b_i \text{ AND } a_i) \text{ OR } (sum_1 \text{ AND } cy_i) \end{aligned}$$